

Ejercicio 1. Indica qué bombillas estarán encendidas en los siguientes circuitos

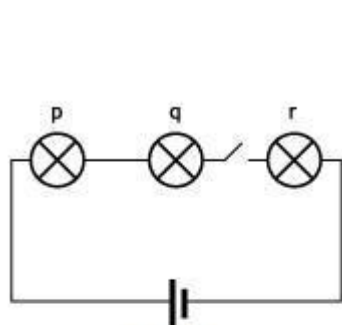


Fig. 2.1a

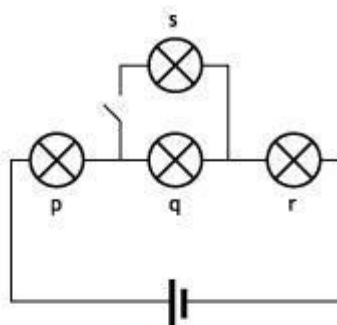


Fig. 2.1b

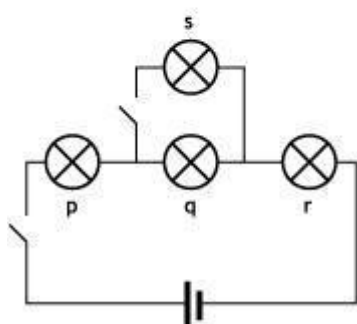


Fig. 2.1c

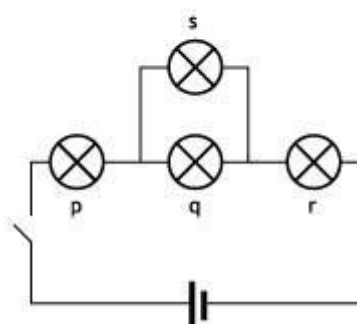


Fig. 2.1d

Solución 1: En 2.1a →

En 2.1b →

En 2.1c →

En 2.1d →