

Ćwiczenia

Sprawdź podstawową wiedzę o PRĄDZIE ELEKTRYCZNYM

Ćwiczenie1: Wskaż która z żarówek zaświeci się w następujących obwodach:

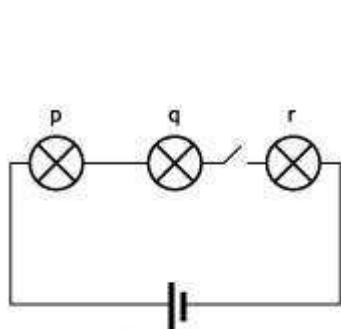


Fig. 2.1a

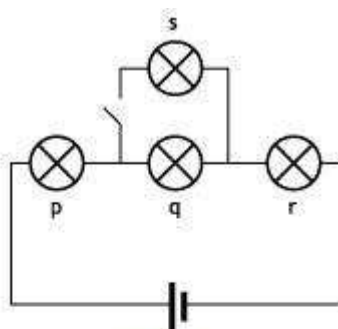


Fig. 2.1b

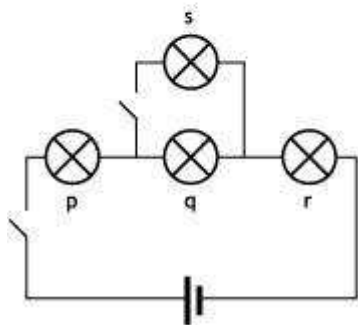


Fig. 2.1c

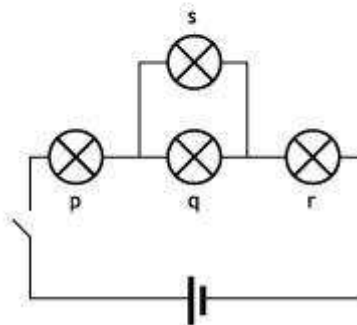


Fig. 2.1d

Rozwiązanie1:

W 2.1a → żadna z nich

W 2.1b → p, q, r

W 2.1c → żadna z nich

W 2.1d → żadna z nich